

**Universitatea Politehnica București**

Facultatea de Automatică și Calculatoare

# **Implementarea unui Dispozitiv portabil de comunicații bidirecționale**

Proiectare Logică - Proiect 2026

**Proiect realizat de:**

Sandu Eric-Andrei

Mateciuc Vlad-Ștefan

Hâncu David-Andrei

# Cuprins

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Descrierea funcționării automatului</b>                      | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Schema bloc a automatului</b>                                | <b>2</b>  |
| 2.1      | Descrierea Semnalelor . . . . .                                 | 3         |
| 2.2      | Interacțiunea în Modul Pairing . . . . .                        | 3         |
| <b>3</b> | <b>Organigrama automatului</b>                                  | <b>4</b>  |
| 3.1      | Descrierea detaliată a stărilor automatului . . . . .           | 5         |
| <b>4</b> | <b>Identificarea ecuațiilor de stare</b>                        | <b>6</b>  |
| 4.1      | Codificarea Stărilor . . . . .                                  | 6         |
| 4.2      | Definirea Variabilelor de Intrare . . . . .                     | 6         |
| 4.3      | Hărțile Karnaugh pentru Funcția de Stare Următoare . . . . .    | 6         |
| 4.3.1    | Ecuția pentru $Q_3$ . . . . .                                   | 7         |
| 4.3.2    | Ecuția pentru $Q_2$ . . . . .                                   | 7         |
| 4.3.3    | Ecuția pentru $Q_1$ . . . . .                                   | 8         |
| 4.3.4    | Ecuția pentru $Q_0$ . . . . .                                   | 8         |
| <b>5</b> | <b>Implementarea cu CBB JK și Multiplexoare 4:1</b>             | <b>9</b>  |
| 5.1      | Implementarea etajului $Q_3$ . . . . .                          | 9         |
| 5.2      | Implementarea etajului $Q_2$ . . . . .                          | 10        |
| 5.3      | Implementarea etajului $Q_1$ . . . . .                          | 11        |
| 5.4      | Implementarea etajului $Q_0$ . . . . .                          | 12        |
| <b>6</b> | <b>Implementarea ieșirilor cu porți logice</b>                  | <b>13</b> |
| 6.1      | Implementarea ieșirii de eroare . . . . .                       | 13        |
| 6.2      | Implementarea ieșirilor de recepție . . . . .                   | 13        |
| 6.3      | Implementarea ieșirilor de transmisie . . . . .                 | 14        |
| <b>7</b> | <b>Implementarea cu microinstrucțiuni variabile</b>             | <b>15</b> |
| 7.1      | Organigrama pentru implementarea cu microinstrucțiuni . . . . . | 15        |
| 7.2      | Calculul lungimii microinstrucțiunii . . . . .                  | 15        |
| 7.2.1    | Date de intrare . . . . .                                       | 15        |
| 7.2.2    | Dimensionarea câmpurilor . . . . .                              | 16        |
| 7.3      | Aplicarea calculului final . . . . .                            | 16        |

# 1 Descrierea funcționării automatului

Să se proiecteze un automat secvențial sincron care controlează funcționarea unui aparat portabil de emisie-recepție (Walkie-Talkie).

Scopul automatului este de a facilita comunicarea bidirecțională între două dispozitive, permițând utilizatorului să transmită și să primească un flux audio.

Sistemul pornește într-o stare de așteptare (Idle/Listening), monitorizând semnalele de intrare. Comportamentul dispozitivului este dictat prin următoarele stări:

- **Modul Normal (Receiving/Transmitting):** În starea implicită, dispozitivul primește un flux audio de la canalul său curent. Dacă se apasă butonul PTT (Push-to-Talk), automatul trece în modul de transmisie, activând microfonul și LED-ul de transmisie. La eliberarea butonului, revine în modul de recepție.
- **Modul Pairing:** La apăsarea butonului PAIR, dispozitivul intră într-o secvență de scanare, așteptând un răspuns (handshake), urmată de o stare de succes sau eroare.
- **Selectarea Canalului:** Dispozitivul permite comutarea între două canale salvate. Canalul activ este schimbat prin apăsarea CH\_BTN.

## 2 Schema bloc a automatului

Figura 1 prezintă intrările și ieșirile unității centrale de control. Automatul primește semnale de la interfața cu utilizatorul (butoane) și de la modulul radio (semnale de stare), generând comenzi pentru componentele hardware (LED-uri, Audio).

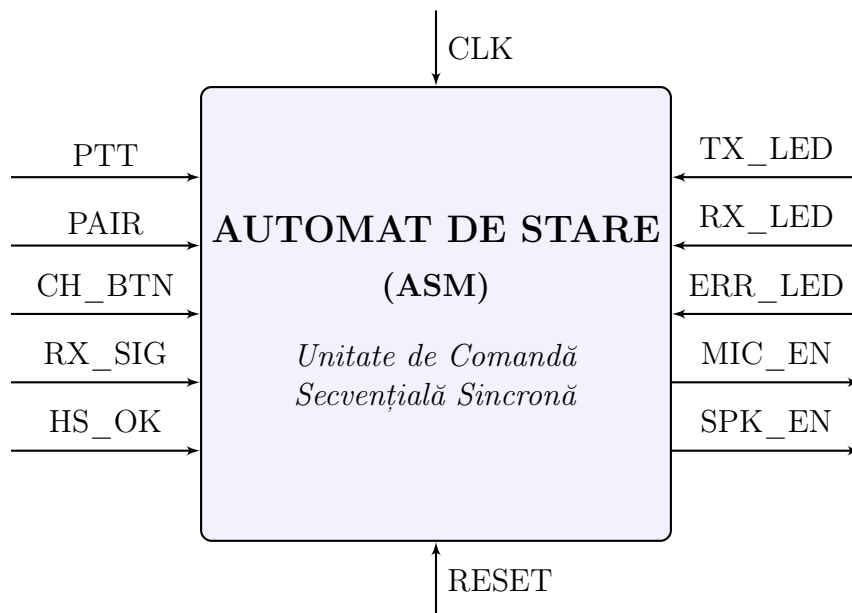


Figura 1: Schema bloc detaliată a automatului de stare pentru un singur dispozitiv.

## 2.1 Descrierea Semnalelor

Tabelul de mai jos detaliază rolul fiecărui semnal identificat în schema bloc:

### Intrări (Senzori și Interfață):

- **PTT (Push-To-Talk):** Semnal activ pe '1' când utilizatorul ține apăsat butonul de vorbire. Comandă tranziția din starea de ascultare în cea de emisie.
- **PAIR:** Buton monostabil pentru inițierea procedurii de împerechere cu un alt dispozitiv.
- **CH\_BTN:** Buton pentru comutarea ciclică a canalului de comunicație (Canal 1 / Canal 2).
- **RX\_SIG:** Semnal digital venit de la modulul receptor radio care indică prezența unei purtătoare (carrier detect) sau a unui semnal audio valid pe canalul curent.
- **HS\_OK (Handshake OK):** Semnal logic generat de subsistemul de decodificare a datelor. Devine '1' doar dacă, în timpul modului de Pairing, se primește un cod corect de confirmare de la celălalt dispozitiv.

### Ieșiri (Comenzi Hardware):

- **TX\_LED:** Activează LED-ul roșu pentru a indica transmisia în curs.
- **RX\_LED:** Activează LED-ul verde pentru a indica recepția unui semnal sau un canal liber.
- **MIC\_EN:** Activează preamplificatorul de microfon și modulatorul emițătorului.
- **SPK\_EN:** Activează amplificatorul audio final pentru difuzor (Speaker).
- **ERR\_LED:** LED galben/intermitent care semnalizează eșecul procesului de pairing (timeout sau lipsă handshake).

## 2.2 Interacțiunea în Modul Pairing

Pentru a justifica complexitatea automatului și necesitatea stării de "Handshake" (HS\_OK), Figura 2 ilustrează interacțiunea conceptuală între două unități.

*Generare HS\_OK intern*

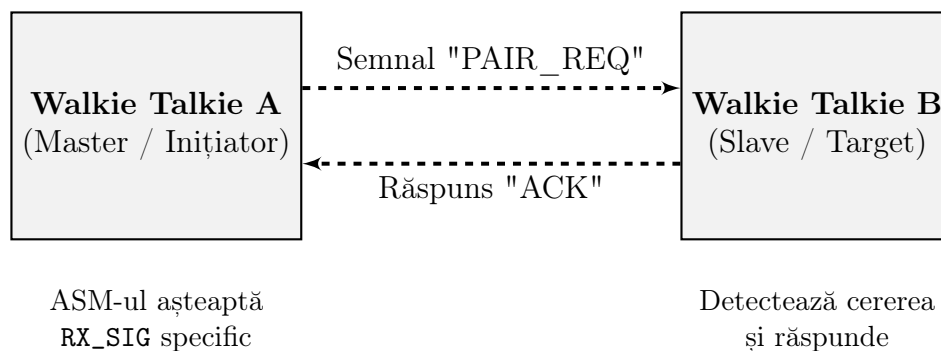


Figura 2: Schema logică a procesului de Pairing. Semnalul HS\_OK este generat intern de Dispozitivul A doar la recepția confirmării (ACK) de la Dispozitivul B.

### 3 Organigrama automatului

Organigrama din Figura 3 descrie fluxul logic al automatului, evidențiind cele 5 ieșiri principale generate în stările cheie.

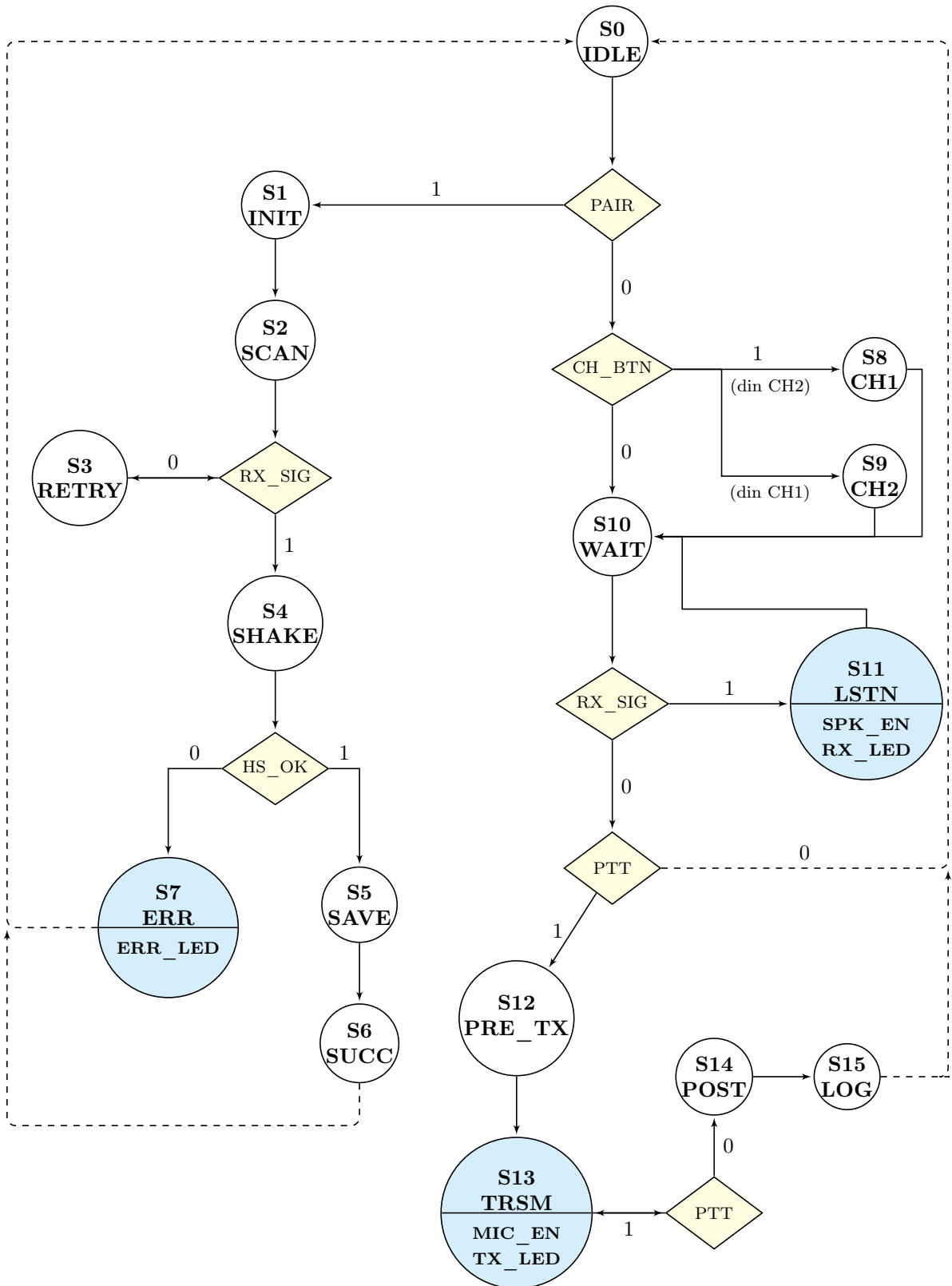


Figura 3: Organigrama de tip Moore a dispozitivului de comunicații

### 3.1 Descrierea detaliată a stărilor automatului

#### S0 (IDLE)

Este starea de repaus și punctul central de decizie. Aici sistemul monitorizează intrările (PAIR, CH\_BTN, RX\_SIG, PTT) pentru a determina modul de operare.

#### Ramura de Pairing (S1 - S7)

Această secvență este inițiată la apăsarea butonului PAIR:

- **S1 (INIT):** Inițializează variabilele necesare protocolului de împerechere.
- **S2 (SCAN) și S3 (RETRY):** Dispozitivul scanează frecvențele căutând un semnal; dacă nu este găsit, trece prin **RETRY** care scanează cu o putere de transmitere crescătoare până găsește un dispozitiv.
- **S4 (SHAKE):** Odată detectat un semnal, se așteaptă confirmarea handshake-ului (HS\_OK).
- **S7 (ERR):** Stare de eroare. Se activează dacă handshake-ul eșuează, generând semnalul ERR\_LED.
- **S5 (SAVE) și S6 (SUCC):** Dacă handshake-ul este valid, datele sunt salvate, iar împerecherea este marcată ca reușită.

#### Ramura de Selectare Canal (S8 - S9)

Accesată prin apăsarea CH\_BTN pentru a comuta frecvența activă:

- **S8 (CH1) și S9 (CH2):** Reprezintă cele două canale disponibile. Trecerea prin aceste stări actualizează canalul activ.

#### Monitorizare și Recepție (S10 - S11)

Gestionează traficul audio de intrare:

- **S10 (WAIT):** Stare intermediară care verifică prezența semnalului radio sau comanda de transmisie.
- **S11 (LSTN):** Stare activă de recepție. Când RX\_SIG este detectat, automatul activează ieșirile SPK\_EN și RX\_LED.

#### Ramura de Transmisie (S12 - S15)

Activată prin menținerea apăsată a butonului PTT:

- **S12 (PRE\_TX):** Pregătește circuitele de emisie.
- **S13 (TRSM):** Stare activă de transmisie. Menține active ieșirile MIC\_EN și TX\_LED atâta timp cât PTT este apăsat.
- **S14 (POST) și S15 (LOG):** După eliberarea butonului, se execută operațiuni post-transmisie și logarea evenimentului înainte de revenirea în IDLE.

## 4 Identificarea ecuațiilor de stare

Pentru a transpune organigrama într-un circuit digital secvențial, fiecărei stări  $i$  s-a alocat un cod binar unic pe 4 biți:  $Q_3Q_2Q_1Q_0$ .

### 4.1 Codificarea Stărilor

| Stare | Simbol | Cod ( $Q_3Q_2Q_1Q_0$ ) |
|-------|--------|------------------------|
| S0    | IDLE   | 0000                   |
| S1    | INIT   | 0001                   |
| S2    | SCAN   | 0010                   |
| S3    | RETRY  | 0011                   |
| S4    | SHAKE  | 0100                   |
| S5    | SAVE   | 0101                   |
| S6    | SUCC   | 0110                   |
| S7    | ERR    | 0111                   |
| S8    | CH1    | 1000                   |
| S9    | CH2    | 1001                   |
| S10   | WAIT   | 1010                   |
| S11   | LSTN   | 1011                   |
| S12   | PRE_TX | 1100                   |
| S13   | TRSM   | 1101                   |
| S14   | POST   | 1110                   |
| S15   | LOG    | 1111                   |

Tabela 1: Tabela de alocare a stărilor

### 4.2 Definirea Variabilelor de Intrare

Ecuațiile de tranziție depind de starea curentă și de intrările asincrone. Pentru simplificarea tabelor, vom folosi următoarele notații:

- $P$  = Buton PAIR
- $C$  = Buton CH\_BTN
- $R$  = Semnal RX\_SIG
- $H$  = Semnal HS\_OK
- $T$  = Buton PTT

### 4.3 Hărțile Karnaugh pentru Funcția de Stare Următoare

Vom determina funcțiile logice  $Q_3^+, Q_2^+, Q_1^+, Q_0^+$  completând hărțile Karnaugh.

#### 4.3.1 Ecuția pentru $Q_3$

| $Q_1Q_0 \backslash Q_3Q_2$ | 00        | 01 | 11 | 10      |
|----------------------------|-----------|----|----|---------|
| 00                         | $\bar{P}$ | 0  | 1  | 1       |
| 01                         | 0         | 0  | 1  | 1       |
| 11                         | 0         | 0  | 0  | 1       |
| 10                         | 0         | 0  | 1  | $R + T$ |

Tabela 2: Harta K pentru  $Q_3^+$

Ecuția minimizată extrasă din hartă:

$$\begin{aligned}
 Q_3^+ = & Q_3Q_1 + Q_3Q_2\overline{Q_0} + Q_3\overline{Q_2}Q_0 + \\
 & \overline{Q_2}Q_1\overline{Q_0} \cdot \bar{P} + \\
 & Q_3\overline{Q_2} \cdot (R + T)
 \end{aligned} \tag{1}$$

#### 4.3.2 Ecuția pentru $Q_2$

| $Q_1Q_0 \backslash Q_3Q_2$ | 00  | 01 | 11 | 10         |
|----------------------------|-----|----|----|------------|
| 00                         | 0   | 1  | 1  | 0          |
| 01                         | 0   | 1  | 1  | 0          |
| 11                         | $R$ | 0  | 0  | 0          |
| 10                         | $R$ | 0  | 1  | $\bar{R}T$ |

Tabela 3: Harta K pentru  $Q_2^+$

Ecuția minimizată extrasă din hartă:

$$\begin{aligned}
 Q_2^+ = & Q_2\overline{Q_1} + Q_3Q_2\overline{Q_0} + \\
 & \overline{Q_3}Q_2\overline{Q_1} \cdot R + \\
 & Q_3Q_1\overline{Q_0} \cdot \bar{R}T
 \end{aligned} \tag{2}$$



### 4.3.3 Ecuția pentru $Q_1$

| $Q_1Q_0 \backslash Q_3Q_2$ | 00               | 01        | 11        | 10  |
|----------------------------|------------------|-----------|-----------|-----|
| 00                         | $\bar{P}\bar{C}$ | $\bar{H}$ | 0         | 1   |
| 01                         | 1                | 1         | $\bar{T}$ | 1   |
| 11                         | $\bar{R}$        | 0         | 0         | 1   |
| 10                         | $\bar{R}$        | 0         | 1         | $R$ |

Tabela 4: Harta K pentru  $Q_1^+$

Ecuția minimizată extrasă din hartă:

$$\begin{aligned}
 Q_1^+ = & \overline{Q_3Q_1}Q_0 + Q_3\overline{Q_2Q_1} + Q_3\overline{Q_2}Q_0 + Q_3Q_2Q_1\overline{Q_0} + \\
 & Q_3\overline{Q_2} \cdot R + \\
 & \overline{Q_3Q_2}Q_1 \cdot \bar{R} + \\
 & \overline{Q_1}Q_0 \cdot \bar{T} + \\
 & \overline{Q_2Q_1} \cdot \bar{P}\bar{C}
 \end{aligned} \tag{3}$$

### 4.3.4 Ecuția pentru $Q_0$

| $Q_1Q_0 \backslash Q_3Q_2$ | 00        | 01 | 11  | 10  |
|----------------------------|-----------|----|-----|-----|
| 00                         | $P$       | 1  | 1   | 0   |
| 01                         | 0         | 0  | $T$ | 0   |
| 11                         | $\bar{R}$ | 0  | 0   | 0   |
| 10                         | $\bar{R}$ | 0  | 1   | $R$ |

Tabela 5: Harta K pentru  $Q_0^+$

Ecuția minimizată extrasă din hartă:

$$\begin{aligned}
 Q_0^+ = & Q_2\overline{Q_1}Q_0 + Q_3Q_2\overline{Q_0} + \\
 & Q_3\overline{Q_2}Q_1 \cdot R + \\
 & \overline{Q_3Q_2}Q_1 \cdot \bar{R} + \\
 & Q_3Q_2\overline{Q_1} \cdot T + \\
 & \overline{Q_3Q_1}Q_0 \cdot P
 \end{aligned} \tag{4}$$

## 5 Implementarea cu CBB JK și Multiplexoare 4:1

Selectorii:  $Q_1, Q_0$

### 5.1 Implementarea etajului $Q_3$

Logica intrărilor MUX depinde de  $Q_2$ .

**Zona J** ( $Q_3 = 0$ )

| $Q_3 Q_2$<br>$Q_1 Q_0$ | 00        | 01 |
|------------------------|-----------|----|
| 00 ( $D_0$ )           | $\bar{P}$ | 0  |
| 01 ( $D_1$ )           | 0         | 0  |
| 11 ( $D_3$ )           | 0         | 0  |
| 10 ( $D_2$ )           | 0         | 0  |

**Zona K** ( $Q_3 = 1$ )

| $Q_3 Q_2$<br>$Q_1 Q_0$ | 11 | 10               |
|------------------------|----|------------------|
| 00 ( $D_0$ )           | 0  | 0                |
| 01 ( $D_1$ )           | 0  | 0                |
| 11 ( $D_3$ )           | 1  | 0                |
| 10 ( $D_2$ )           | 0  | $\bar{R}\bar{T}$ |

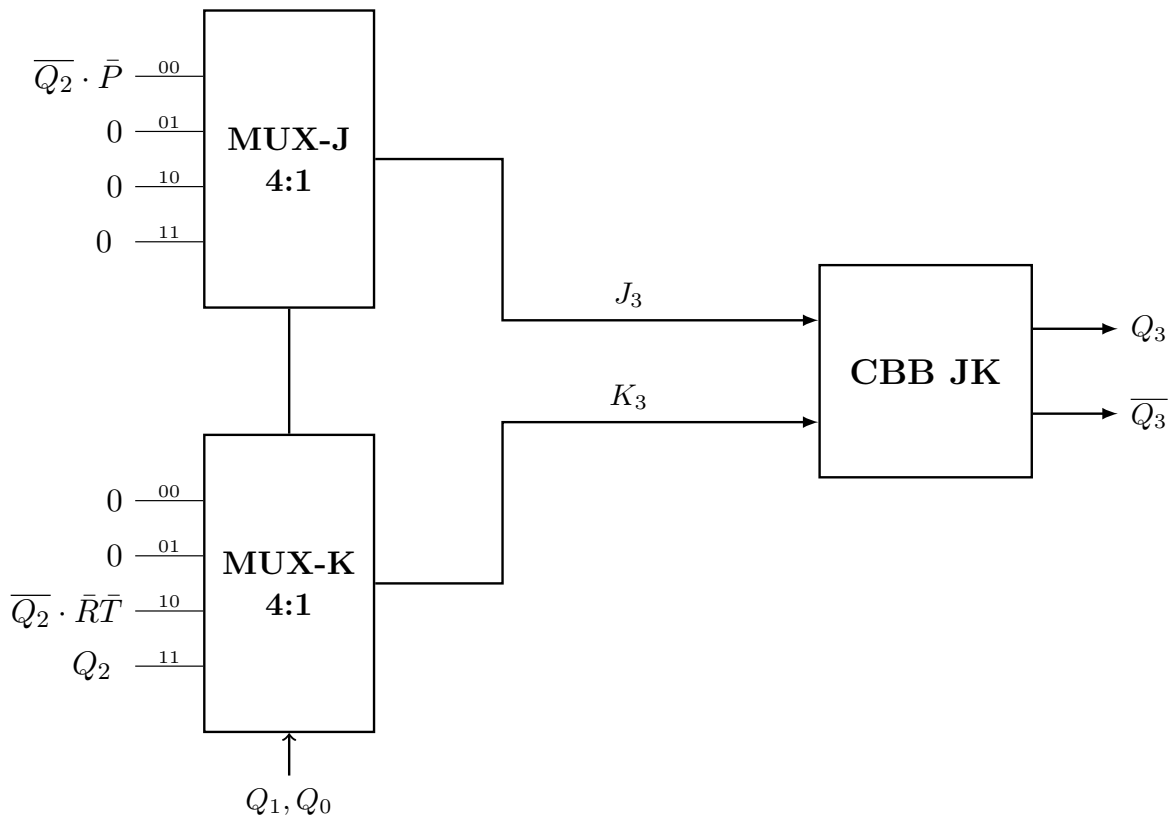


Figura 4: Implementarea grafică a etajului  $Q_3$

## 5.2 Implementarea etajului $Q_2$

Logica intrărilor **MUX** depinde de  $Q_3$ .

**Zona J** ( $Q_2 = 0$ )

| $Q_3Q_2$<br>$Q_1Q_0$ | 00  | 10         |
|----------------------|-----|------------|
| 00 ( $D_0$ )         | 0   | 0          |
| 01 ( $D_1$ )         | 0   | 0          |
| 11 ( $D_3$ )         | $R$ | 0          |
| 10 ( $D_2$ )         | $R$ | $\bar{R}T$ |

**Zona K** ( $Q_2 = 1$ )

| $Q_3Q_2$<br>$Q_1Q_0$ | 01 | 11 |
|----------------------|----|----|
| 00 ( $D_0$ )         | 0  | 0  |
| 01 ( $D_1$ )         | 0  | 0  |
| 11 ( $D_3$ )         | 1  | 1  |
| 10 ( $D_2$ )         | 1  | 0  |

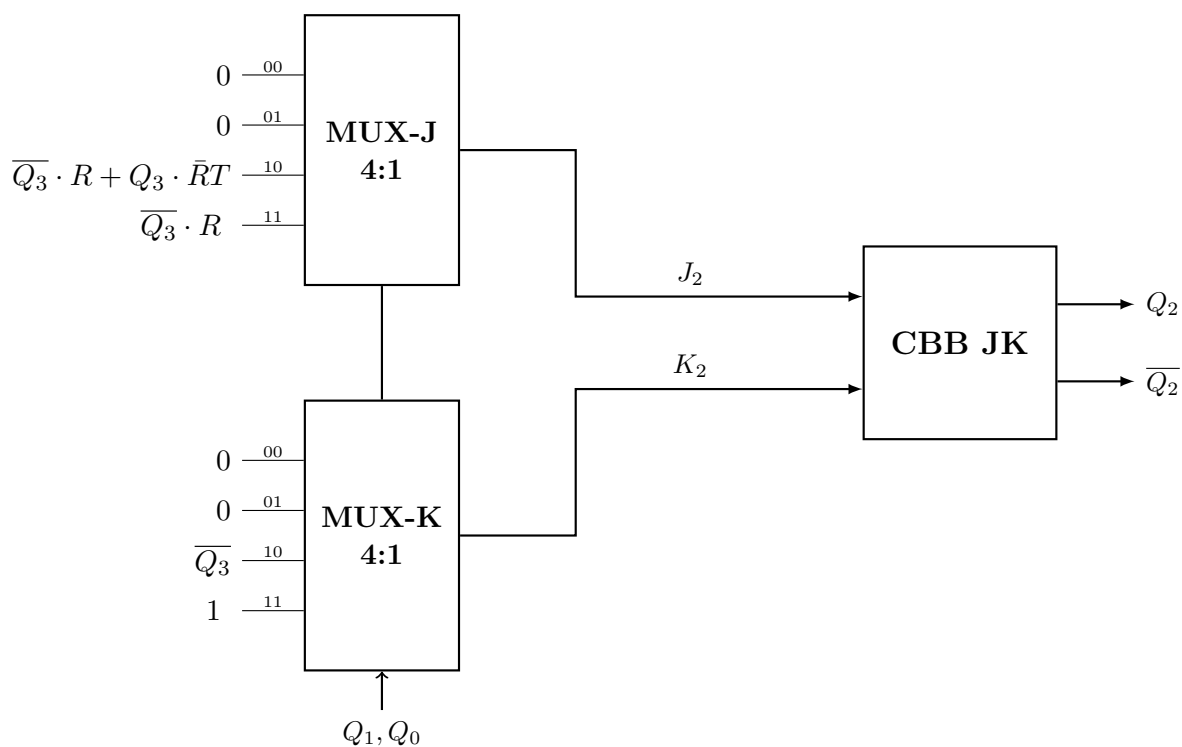


Figura 5: Implementarea grafică a etajului  $Q_2$

### 5.3 Implementarea etajului $Q_1$

Logica intrărilor MUX depinde de  $Q_3$  și  $Q_2$ .

**Zona J** ( $Q_1 = 0$ )

| $Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$ | 00               | 01        | 11        | 10 |
|----------------------------|------------------|-----------|-----------|----|
| 00                         | $\bar{P}\bar{C}$ | $\bar{H}$ | 0         | 1  |
| 01                         | 1                | 1         | $\bar{T}$ | 1  |

**Zona K** ( $Q_1 = 1$ )

| $Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10        |
|----------------------------|----|----|----|-----------|
| 11                         | R  | 1  | 1  | 0         |
| 10                         | R  | 1  | 0  | $\bar{R}$ |

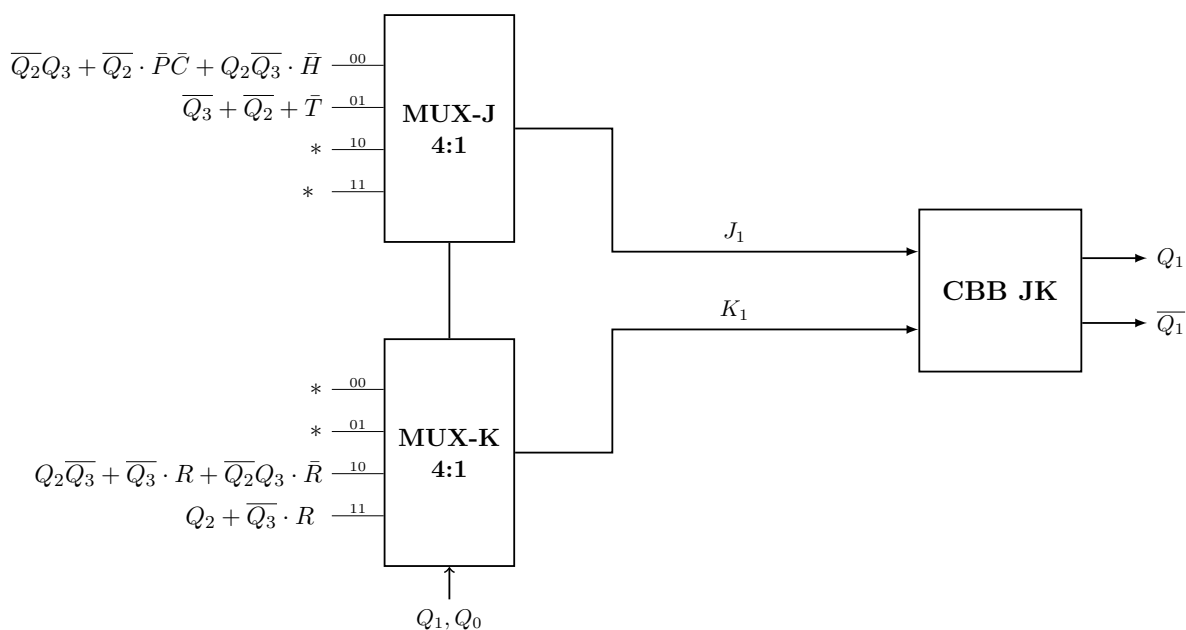


Figura 6: Implementarea grafică a etajului  $Q_1$

## 5.4 Implementarea etajului $Q_0$

Logica intrărilor **MUX** depinde de  $Q_3$  și  $Q_2$ .

**Zona J** ( $Q_0 = 0$ )

| $Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$ | 00        | 01 | 11 | 10  |
|----------------------------|-----------|----|----|-----|
| 00                         | $P$       | 1  | 1  | 0   |
| 10                         | $\bar{R}$ | 0  | 1  | $R$ |

**Zona K** ( $Q_0 = 1$ )

| $Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$ | 00  | 01 | 11        | 10 |
|----------------------------|-----|----|-----------|----|
| 01                         | 1   | 1  | $\bar{T}$ | 1  |
| 11                         | $R$ | 1  | 1         | 1  |

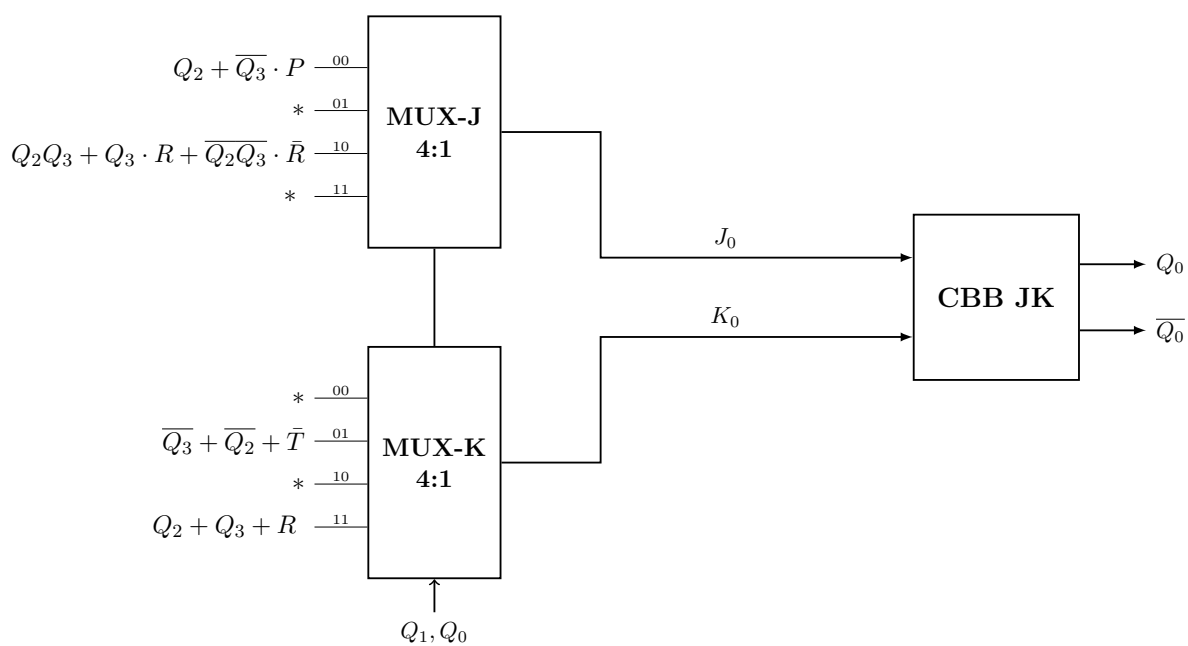


Figura 7: Implementarea grafică a etajului  $Q_0$

## 6 Implementarea ieșirilor cu porți logice

Deoarece automatul a fost proiectat având ieșiri de tip Moore (asociate stărilor, nu tranzițiilor), funcțiile de ieșire depind exclusiv de starea curentă ( $Q_3Q_2Q_1Q_0$ ).

Conform organigramei și tabelelor de stare, avem următoarele asocieri:

- **ERR\_LED** este activ doar în starea **S7 (ERR)** - cod 0111.
- **SPK\_EN** și **RX\_LED** sunt active doar în starea **S11 (LSTN)** - cod 1011.
- **MIC\_EN** și **TX\_LED** sunt active doar în starea **S13 (TRSM)** - cod 1101.

Mai jos sunt prezentate hărțile Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru fiecare grup de ieșiri.

### 6.1 Implementarea ieșirii de eroare

Această ieșire semnalizează eșecul împerecherii. Este activă când  $Q_3Q_2 = 01$  și  $Q_1Q_0 = 11$ .

| $Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------------------------|----|----|----|----|
| 00                         | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01                         | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11                         | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 10                         | 0  | 0  | 0  | 0  |

Tabela 6: Harta K pentru ieșirea ERR\_LED

Ecuația extrasă:

$$ERR\_LED = \overline{Q_3}Q_2Q_1Q_0 \quad (5)$$

### 6.2 Implementarea ieșirilor de recepție

Aceste semnale activează difuzorul și indicatorul vizual de recepție. Sunt active în starea S11, unde  $Q_3Q_2 = 10$  și  $Q_1Q_0 = 11$ .

| $Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|----------------------------|----|----|----|----|
| 00                         | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01                         | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11                         | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 10                         | 0  | 0  | 0  | 0  |

Tabela 7: Harta K pentru SPK\_EN și RX\_LED

Ecuția extrasă:

$$SPK\_EN = RX\_LED = Q_3 \overline{Q_2} Q_1 Q_0 \quad (6)$$

### 6.3 Implementarea ieșirilor de transmisie

Aceste semnale activează microfonul și indicatorul vizual de emisie. Sunt active în starea S13, unde  $Q_3 Q_2 = 11$  și  $Q_1 Q_0 = 01$ .


| $Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|------------------------------|----|----|----|----|
| 00                           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01                           | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 11                           | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 10                           | 0  | 0  | 0  | 0  |

Tabela 8: Harta K pentru MIC\_EN și TX\_LED


Ecuția extrasă:

$$MIC\_EN = TX\_LED = Q_3 Q_2 \overline{Q_1} Q_0 \quad (7)$$


#### 1. Error Output (S7)

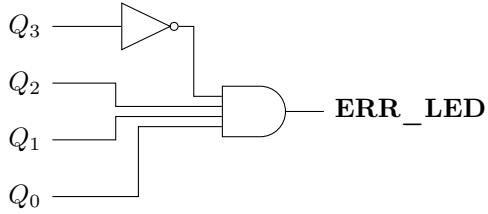

#### 2. Reception Output (S11)

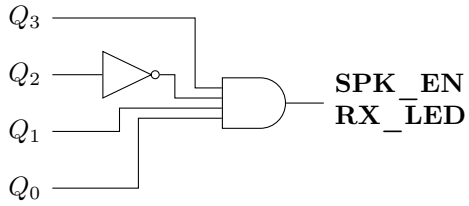

#### 3. Transmission Output (S13)

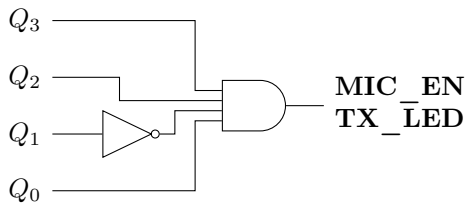

## 7 Implementarea cu microinstrucțiuni variabile

### 7.1 Organigrama pentru implementarea cu microinstrucțiuni

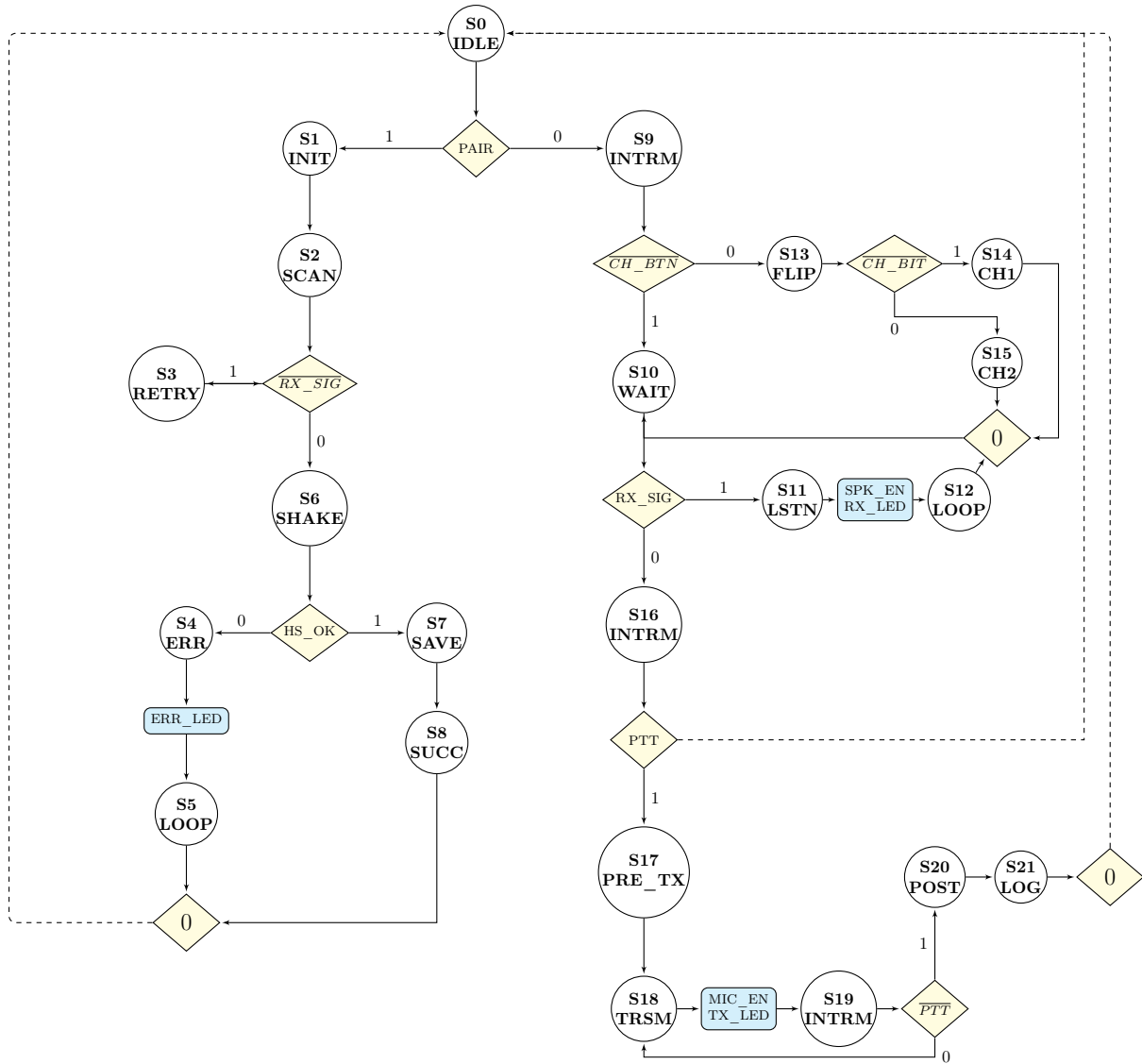


Figura 8: Organigrama adaptată pentru implementarea cu microinstrucțiuni

### 7.2 Calculul lungimii microinstrucțiunii

#### 7.2.1 Date de intrare

Conform specificațiilor organigramei, parametrii sistemului sunt:

- Număr de stări ( $N_{stari}$ ): 22
- Număr variabile de intrare ( $N_{in}$ ): 9
- Număr variabile de ieșire ( $N_{out}$ ): 5



### 7.2.2 Dimensionarea câmpurilor

1. **Câmpul de adresare ( $n_{adr}$ ):** Numărul de biți necesari pentru a adresa unic cele 22 de stări se calculează logaritmice:

$$n_{adr} = \log_2(N_{stari}) = \log_2(22)$$

Deoarece  $2^4 = 16 < 22 \leq 32 = 2^5$ :

$$n_{adr} = 5 \text{ biți}$$

2. **Câmpul condițiilor de intrare ( $n_{ci}$ ):** Pentru a selecta una dintre cele 9 variabile de intrare (condiții de test), calculăm:

$$n_{ci} = \log_2(N_{in}) = \log_2(9)$$

Deoarece  $2^3 = 8 < 9 \leq 16 = 2^4$ :

$$n_{ci} = 4 \text{ biți}$$

Astfel va fi folosit un **MUX 16:1** pentru schema unității de comandă.

3. **Câmpul de ieșire ( $n_{out}$ ):** În formatul variabil, pentru instrucțiunile de tip 0 (comandă), biții sunt alocați direct variabilelor de ieșire.

$$n_{out} = 5 \text{ biți}$$

### 7.3 Aplicarea calculului final

Lungimea microinstrucțiunii este determinată de maximum dintre lungimea necesară pentru instrucțiunile de salt (Tip 1) și cele de comandă (Tip 0), plus bitul de selecție a formatului:

$$L_{\mu i} = 1 + \max(\underbrace{n_{ci} + n_{adr}}_{\text{Tip 1}}, \underbrace{n_{out}}_{\text{Tip 0}})$$

Înlocuind valorile calculate:

$$L_{\mu i} = 1 + \max(4 + 5, 5)$$

$$L_{\mu i} = 1 + \max(9, 5)$$

$$L_{\mu i} = 1 + 9 = 10 \text{ biți}$$

**Concluzie:** Lungimea microinstrucțiunii în format variabil este de **10 biți**, structurată astfel:

- **Bit 9:** Selector format (1 bit).
- **Biții 8-0 (Tip 1):** 4 biți pentru condiționale + 5 biți pentru adresele stărilor.
- **Biții 8-0 (Tip 0):** 5 biți utilizați pentru Ieșiri (restul de 4 biți fiind neutilizați).